

Name:

Sheh Raza

Section:

B

Reg - No:

18PWCSE1658


Course:

EC

Exame:

Spring 2020 - Mid

Q \Rightarrow 2

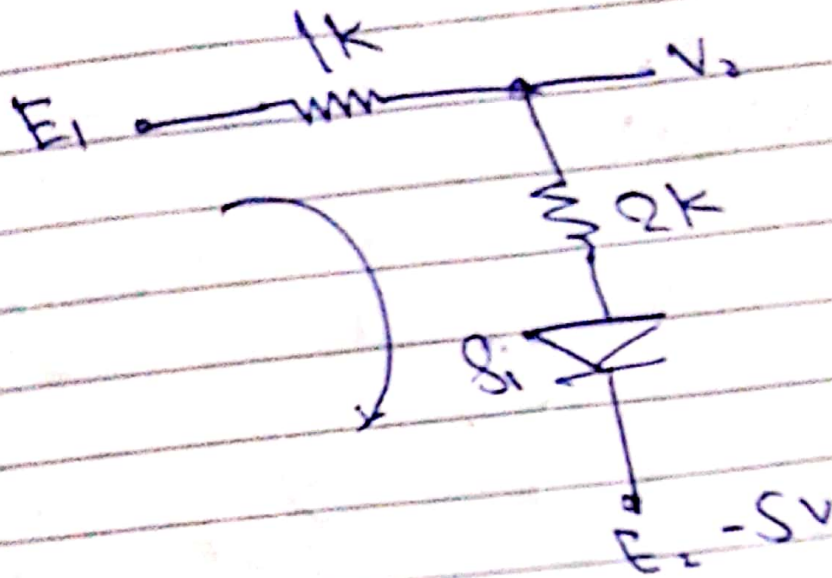

Solution:

$$E_1 = \frac{6 + 5 + 3}{3} \Rightarrow 6.3$$

$$\Rightarrow 6.3 = 1I_D + 2I_D + 0.7 - 5$$

$$\Rightarrow 6.3 = (1+2)I_D + 0.7 - 5$$

$$\Rightarrow \frac{3I_D}{3} = \frac{6.3 + 4.3}{3}$$

$$\Rightarrow I_D = 3.53$$


Now

$$V_0 = E_1 - R_1(I_D)$$

$$V_0 = 6.3 - (1)(3.53) = 2.7V$$

Q \Rightarrow 3

Solution:

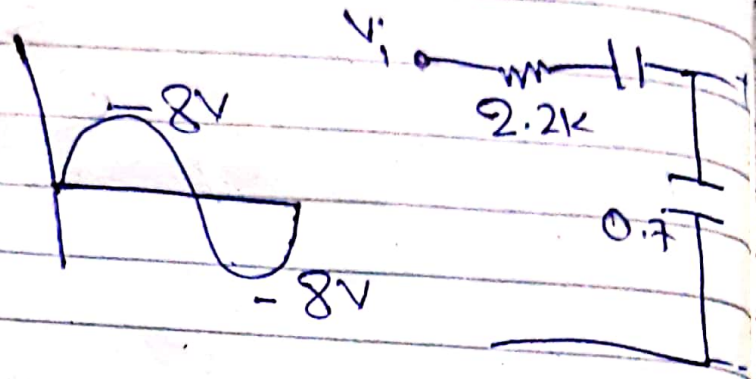

$$E = \frac{6+5+8}{3} \Rightarrow 6.3$$

(+ive peak):

$$V_o (+ \text{ peak}) = 0.7$$

V_o (-ive peak):

$$V_i = V_o - E$$

$$V_o = -8 - 6.3 \Rightarrow -14.3$$

Transition Voltage:

$$\Rightarrow 8 - 7.3 = 0.7V$$

Qu \Rightarrow

Solution:

$$V_{in} = 20V$$

$$V_2 = \frac{6+5+8}{3} \Rightarrow 6.3$$

$$P_2 (\max) = 400mW$$

$$R_2 = 220\Omega$$

Solution:

We know that

$$R_{min} = \frac{V_2 R}{V - V_2}$$

$$R_{min} = \frac{(6.3)(220)}{20 - 6.3}$$

$$R_{min} = 63\Omega$$

$$\text{Now } V_R = V_1 - V_2$$

$$20 - 6.3$$

$$\Rightarrow 13.7V$$

So

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{13.7}{220} = 0.286$$

$$I_m = \frac{P_{ave}}{V_2}$$

$$I_m = \frac{4000 \times 10^3}{6.3}$$

$$I_m = 0.06$$

Now

$$I_L = I_R - I_m$$

~~$$I_L = 0.286 - 0.06$$~~

~~$$I_L$$~~

$$I_L = 0.286 - 0.06$$



$$I_L = -0.22$$

As

$$R_{mo} = \frac{V_2}{I_L} = \frac{6.3}{-0.22}$$

$$R_{mo} = -28.36$$

Q5:

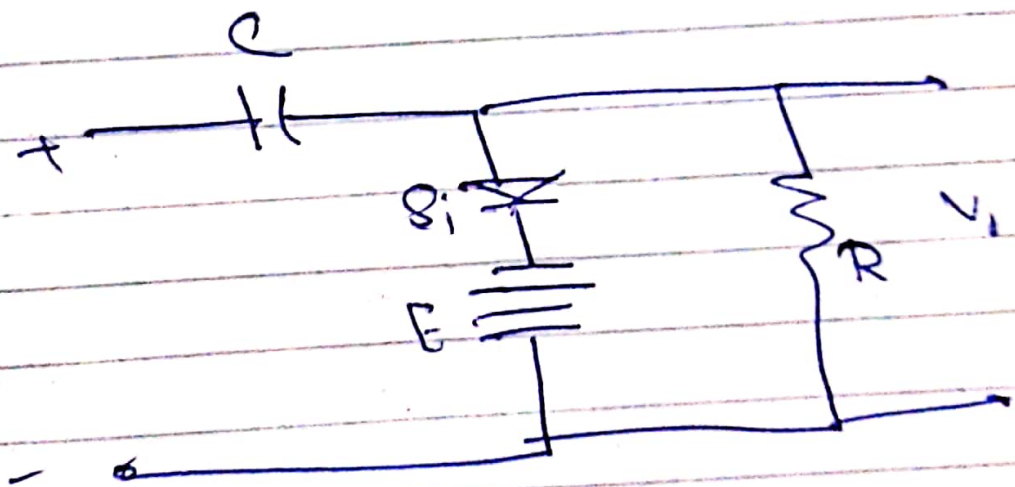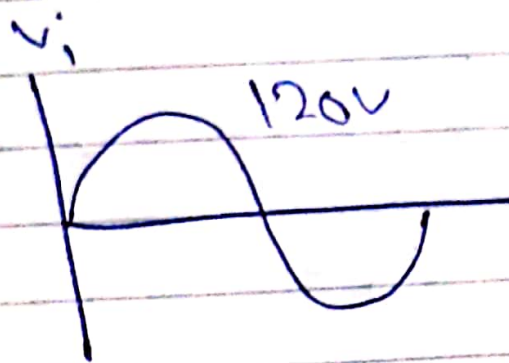

Solution:

Apply KVL:

$$-120 + V_R + 0.7 + 630$$

$$V_c = 120 - 7$$

$$V_c = 113V$$

$$V_o = 6.3 + 0.7$$

$$V_o = 7V$$

Now

$$V_o(-) :$$

$$V_o = -(120 + 13)$$

$$V_o = -133V$$